

UEF 12.12 - DSP et FPGA
Exercice 1 corrigé - TD N°01**Exercice N°01 :**

1 - Codes VHDL des portes logiques suivantes: ET, OU et XOR.

Rappel :

La structure d'un code VHDL est organisée comme suite:

Déclaration de la librairie

Définir les bibliothèques utiles à la description

Déclaration de l'entité

Description des entrées et des sorties du circuit

**Déclaration de
l'architecture**

Description interne du fonctionnement du circuit

Il veut savoir que le langage VHDL est riche en syntaxe. Il veut suffir de bien les comprendre et les appliquer.

Nous allons découvrir ensemble comment interpréter ces syntaxes

Exemple 1: Code VHDL de la porte logique ET (AND)**-- :** Ces deux lignes signifie un commentaire en VHDL**-- Librairie****Library** ieee; **--** Le langage VHDL a été normalisé par l'institut **ieee**. Elle regroupe toute les fonctionnalités du VHDL.**Use** ieee.std_logic_1164.all;**-- std_logic_1164** est le nom du package. Ce qui veut dire nous allons utilisé seulement **les systèmes logiques à valeurs multiples** de la bibliothèque ieee.**-- all** (tout en français): nous allons utilisé **toute** la partie du std_logic_1164**-- Entité****Entity** Exercice1 **is****Port** (
 a, b : in std_logic;
 s : out std_logic);

```

End Exercice1;
-- Architecture
Architecture Description of Exercice1 is
Begin
    s<=a and b;    -- <= signe d'affectation, and est un opérateur logique
                  -- VHDL est un langage de description matérielle (Rappel).
                  -- Description de la porte AND.
                  -- En VHDL, le terme description qui est utilisé plutôt que
                  -- programmation.

End Description;

```

Exemple 2 : Code VHDL de la porte logique OR (OU)

```

-- Librairie
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

-- Entité
Entity Exercice1 is
Port (
    a, b    : in    std_logic;
    s       : out   std_logic);
End Exercice1;

-- Architecture
Architecture Description of Exercice1 is
Begin
    s<=a OR b;    -- Description de la porte OR .
                  -- En VHDL, écrire un opérateur en Majuscule OR ou en
                  -- minuscule or n'a pas d'importance.

End Description;

```

Exemple 3 : Code VHDL de la porte logique XOR

```

-- Librairie
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

-- Entité
Entity Exercice1 is
Port (
    a, b    : in    std_logic;
    s       : out   std_logic);

```

```

End Exercice1;

-- Architecture
Architecture Description of Exercice1 is
Begin
    s<=a XOR b;  -- Description de la porte XOR .
End Description;

```

Jusqu'à ici, nous avons appris à écrire un code VHDL ou à décrire des portes logiques. Vous trouverez les signes des opérateurs logiques ainsi que les différents opérateurs en VHDL dans le support du cours.

2 - Code VHDL du circuit représenté dans la Figure ci-dessous

Nous allons passer à la description d'un circuit numérique.

Comme vous pouvez remarquer, le circuit est composé de deux portes logiques xor et and.


```

-- Librairie
Library ieee;
Use ieee.std_logic_1164.all;

-- Entité
Entity Circuit is
Port (
    A, B      : in  std_logic; -- Si les entrées sont de même type de signal,
                                vous pouvez les écrire sur la même ligne.
-- Sinon vous les écrivez séparément
    A          : in  std_logic;
    B          : in  std_logic;
-- Sorties sout et cout
    sout, cout : out  std_logic);
End Circuit;

-- Architecture
Architecture Description of Circuit is
Begin
    sout<=A xor B;  -- Description de la porte XOR.
    cout<=A and B;  -- Description de la porte AND.
-- Pareille si vous écrivez
    cout<=A and B;

```

 

```
sout<=A xor B;  
End Description;
```

Rappel

Les instructions du langage VHDL sont *concurrentes*, ce qui signifie l'ordre de description de ces instructions n'est pas important. Contrairement aux langages informatiques, exemple, le C et JAVA sont des instructions *séquentielles*.

Décrire la sortie **cout** au premier ensuite **sout** ou le contraire n'est pas important.