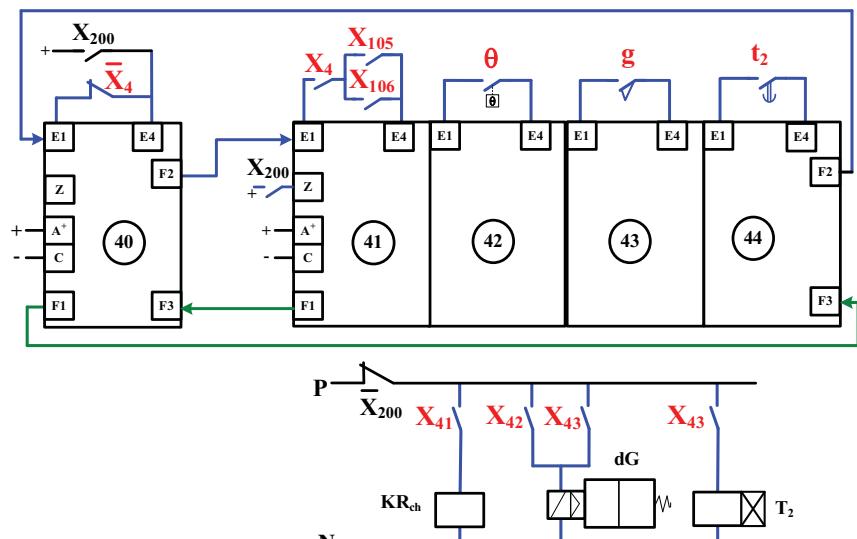
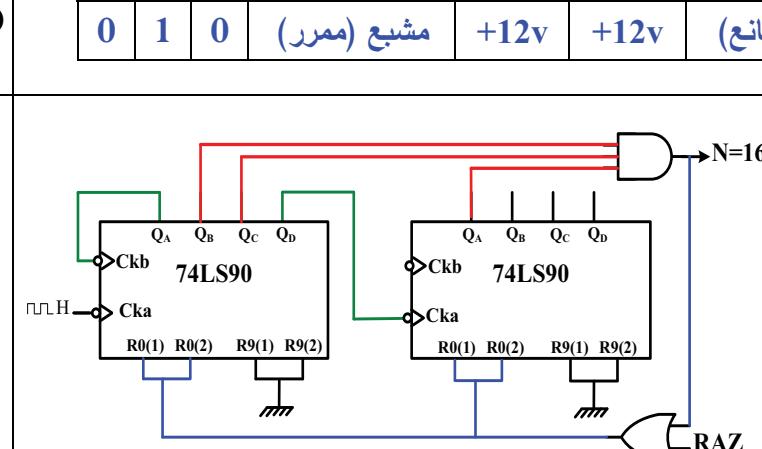


العلامة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة	
1.5 ن	15×0.1	<p>ج1) مخطط النشاط البياني A0:</p>
1.5 ن	0.25 + انتقال (مرحلة) 4x0.25 افعال تمثيل الأشغولة 0.25	<p>ج2) متن الأشغولة 3 "الثقب" من وجهة نظر جزء التحكم:</p>
1 ن	4x0.25	<p>ج3) دليل أنماط التشغيل والتوقف GMMA:</p>

		ج4) دارة المعقب الكهربائي للأشغال 4 "طبع":																																			
ن 2	(النقلات + التنشيط) 1,0 التخمير 0.25 دارة التحكم في المخرج 3x0.25																																				
ن 1	ج5) الجدول الخاص بدارة عد القطع والتحكم في المنبه الصوتي: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">قيمة التوتر المرجعي</th> <th rowspan="2">عدد المقاصل PNP في الدارة</th> <th rowspan="2">نوع المقلد Tr_2</th> <th colspan="2">دور العناصر</th> <th colspan="5">دور الطوابق</th> </tr> <tr> <th>AOP</th> <th>$D_5 \text{ و } D_4$</th> <th>طبق 3 طابق 4</th> <th>طبق 2 طابق 1</th> <th>طبق 5 طابق 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6v</td> <td>1</td> <td>MOSFET N بقناة</td> <td>مقارن</td> <td>حذف التشوهدات</td> <td>العد (عداد لاتزامي)</td> <td>مرحل سكوني</td> <td>دائرة ضد الارتداد</td> <td>خلية الكشف</td> <td>مضخم استطاعة صنف "B"</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>NMOSFET أو مقلد ذو تأثير المجال</td> <td>التبدل</td> <td>تحسين الاشارة</td> <td colspan="5">← تقبل الإجابات التالية →</td> </tr> </tbody> </table>	قيمة التوتر المرجعي	عدد المقاصل PNP في الدارة	نوع المقلد Tr_2	دور العناصر		دور الطوابق					AOP	$D_5 \text{ و } D_4$	طبق 3 طابق 4	طبق 2 طابق 1	طبق 5 طابق 5	6v	1	MOSFET N بقناة	مقارن	حذف التشوهدات	العد (عداد لاتزامي)	مرحل سكوني	دائرة ضد الارتداد	خلية الكشف	مضخم استطاعة صنف "B"			NMOSFET أو مقلد ذو تأثير المجال	التبدل	تحسين الاشارة	← تقبل الإجابات التالية →					
قيمة التوتر المرجعي	عدد المقاصل PNP في الدارة				نوع المقلد Tr_2	دور العناصر		دور الطوابق																													
		AOP	$D_5 \text{ و } D_4$	طبق 3 طابق 4		طبق 2 طابق 1	طبق 5 طابق 5																														
6v	1	MOSFET N بقناة	مقارن	حذف التشوهدات	العد (عداد لاتزامي)	مرحل سكوني	دائرة ضد الارتداد	خلية الكشف	مضخم استطاعة صنف "B"																												
		NMOSFET أو مقلد ذو تأثير المجال	التبدل	تحسين الاشارة	← تقبل الإجابات التالية →																																
ن 1.5	(Q ;R ;S) 2x0.25 (Tr_2 ; Vs) 2x0.25 (V^+ ; Tr_1) 2x0.25	ج6) جدول تشغيل الطابقين 1 و 2:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Q</th> <th>R</th> <th>S</th> <th>Tr_2 حالة المقلد</th> <th>Vs قيمة</th> <th>V^+ قيمة</th> <th>Tr_1 حالة المقلد</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>محصور(مانع)</td> <td>0 v</td> <td>0 v</td> <td>مشبع (مرر)</td> <td>غياب القطعة</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>مشبع (مرر)</td> <td>+12v</td> <td>+12v</td> <td>محصور(مانع)</td> <td>حضور القطعة</td> </tr> </tbody> </table>	Q	R	S	Tr_2 حالة المقلد	Vs قيمة	V^+ قيمة	Tr_1 حالة المقلد		1	0	1	محصور(مانع)	0 v	0 v	مشبع (مرر)	غياب القطعة	0	1	0	مشبع (مرر)	+12v	+12v	محصور(مانع)	حضور القطعة										
Q	R	S	Tr_2 حالة المقلد	Vs قيمة	V^+ قيمة	Tr_1 حالة المقلد																															
1	0	1	محصور(مانع)	0 v	0 v	مشبع (مرر)	غياب القطعة																														
0	1	0	مشبع (مرر)	+12v	+12v	محصور(مانع)	حضور القطعة																														
ن 1.5	بوابة "و" 0.5 بوابة "أو" 0.5 ربط الدارتين 0.5	ج7) المخطط المنطقي للعداد: قبل الإجابة: - في حالة ربط Q_A مع CK_B - أو في حالة ربط Q_D للحاد مع CK_B والمخرج يصبح عندى RAZ ، و CK_A غير مستعملة																																			

ج8) جدول خصائص التركيب:

		علاقة القيمة المتوسطة لتوتر الحمولة		نوع التحكم (المراقبة)		نوع جسر فريتز		نوع التقويم				
		$V_{R_{dh\ moy}}$	$\frac{V_{max}(1+\cos\theta)}{\pi}$	$\frac{V_{max}}{\pi}$	$\frac{V_{max}(1+\cos\theta)}{2\pi}$	$\frac{2V_{max}}{\pi}$	مراقب	غير مراقب	جسر مختلط	جسر بثنائيات	أحادي النوبة	ثنائي النوبة
1 ن	10x0.1		1	0	0	0	1	0	1	0	1	0


ج9) حساب سعة المكثفة C:

$$T = 2R_3 C \ln 3 = 2,2 R_3 C$$

$$C = \frac{T}{2,2 R_3}$$

$$C = \frac{1,6}{2,2 \times 33 \times 10^3} = 22 \mu F$$

ج10) مخطط سجل الإزاحة يسار حلقي:

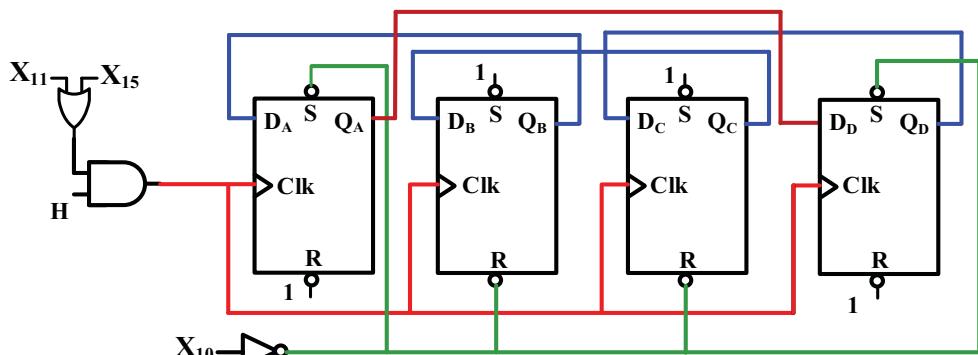

ملاحظة: مدخل الإرغام غير المستعملة لا تؤخذ بعين الاعتبار في حالة عدم ربطها بالواحد

ج11) جدول الإزاحة:

X ₁₀	Clk	المخارج			
		Q _A	Q _B	Q _C	Q _D
1	—	1	0	0	1
0	↑	0	0	1	1
0	↑	0	1	1	0
0	↑	1	1	0	0
0	↑	1	0	0	1


1.5 ن		ج 12) استنتاج خصائص المحرك خ/خ:
	0.25	$m=2$ عدد الأطوار (الوشائع):
	0.25	$P=1$ عدد أزواج الأقطاب:
	0.25	$K1=2$ نوع القطبية: ثانوي القطبية
	0.25	$K2=1$ نمط التبديل: متاظر
	0.25	حساب عدد الخطوات في دورة: $N_{P/t} = m \cdot P \cdot K1 \cdot K2 = 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4$
	0.25	$\alpha_p = \frac{360}{N_{P/t}} = \frac{360}{4} = 90^\circ$ حساب الخطوة الزاوية:
ملاحظة: في حالة التعويض بقيم صحيحة لخصائص في العلاقة دون تفصيل تعطى العلامة الموافقة		
0.25 ن		ج 13) تحديد ماذا تمثل: P_{1cc} :
	0.25	ضياع بمفعول جول في الشروط الإسمية P (ضياع في النحاس)
قبل الإجابة في حالة كتابة: $P_{1cc}=P_J$		
0.5 ن		ج 14) حساب المقاومة المرجعية للثانوي R_s :
	0.25	$R_s = \frac{P_{1cc}}{I_{2CC}^2}$
0.5 ن	0.25	$R_s = \frac{6,4}{2,625^2} = 0,93\Omega$
		ج 15) حساب الهبوط في التوتر (حمولة مقاومية $I_2 = I_{2N}$ تيار إسمى $\cos\phi_2 = 1$):
0.5 ن	0.25	$\Delta U_2 = R_s I_2$
	0.25	$\Delta U_2 = 0,93 \times 2,625 = 2,44V$

ن 0.5	0.25 0.25	<p>ج16) تفسير خصائص الشبكة:</p> <p>V: التوتر البسيط 220v U: التوتر المركب 380v $U : 380v \quad V : 220v$</p> <p>قبل الإجابتين التاليتين: أو v: توتر بين طور و حيادي 380v أو v: توتر بين طورين 220v</p>
ن 0.75	0.25 0.25 0.25	<p>ج17) استنتاج سرعة التزامن وحساب الانزلاق:</p> <p>$n = 680mn^{-1} \Rightarrow n_s = 750mn^{-1}$</p> <p>سرعة التزامن:</p> <p>$g = \frac{n_s - n}{n_s}$</p> <p>الانزلاق:</p> <p>$g = \frac{750 - 680}{750} = 0,093 = 9,3\%$</p>
ن 0.75	0.25 0.25 0.25	<p>ج18) حساب الاستطاعة الممتصة ومجموع الضياع:</p> <p>$P_a = \sqrt{3}UI\cos\varphi$</p> <p> الاستطاعة الممتصة:</p> <p>$P_a = 1,73 \times 380 \times 1,7 \times 0,72 = 805w$</p> <p>$\Sigma P_{pertes} = P_a - P_u = 805 - 550 = 255w$</p> <p>مجموع ضياعه:</p>
ن 1	تسمية الفاصل Q 0.25 رسم تماسات الملامس 0.25 تسمية ورسم المرحل RT ₂ 2x0.25	<p>ج19) دارة استطاعة المحرك:</p>
ن 0.25	0.25	<p>ج20) تبرير لماذا لا يصلح الإقلاع النجمي المثلثي: لأن كل لف للمotor لا يتحمل 380V</p> <p>قبل الإجابة: -لأن التوتر المركب للشبكة 380v لا ينطبق مع توتر الربط المثلثي للمotor 220v</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)															
مجموع	مجزأة																
ن 0.75	3x0.25 (كل ثلاـث مراـحل عشـوائـياـ) X ₂₀₁ ; X ₂₀₃ X ₁₀₀ X ₁₀ ; X ₂₀ ; X ₃₀ ; X ₄₀ ; X ₅₀ ; X ₆₀	<p>ج 1) المراحل التي تكون نشطة عندما يضغط العامل على AU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - متن الامن :GS - متن القيادة والتهيئة :GCI - متأمن الأشغالات : <p>ملاحظة: تحذف 0,25 إذا أخطأ في مرحلتين من بين كل ثلاـث مراـحل.</p>															
ن 2	(مرحلة + انتقال) 6x0.25 الأفعال 0.25 تمثيل الأشغالـة 0.25	<p>ج 2) متن الأشغالـة 1 "تحويل الكبسولة":</p>															
ن 1	التنشـيط 0.5 التخـميل 0.5	<p>ج 3) معادلات التنشـيط والتـخـميل:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>التخـميل</th> <th>التنشـيط</th> <th>المرحلة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X₁₀₄+X₁₀₅+X₂₀₁</td> <td>X₁₀₂.X₁.X₅₋₂.X₆₋₂</td> <td>X₁₀₃</td> </tr> <tr> <td>X₁₀₆+X₁₀₇+X₂₀₁</td> <td>X₁₀₄.Cp+X₁₀₃.Auto.Dcy.Cp+X₁₀₇.Cp</td> <td>X₁₀₅</td> </tr> <tr> <td>X₃₁.X₃₃</td> <td>X₃₂.X₃₄.X₃+X₂₀₃</td> <td>X₃₀</td> </tr> <tr> <td>X₃₂+X₂₀₃</td> <td>X₃₀.X₃(X₁₀₅+X₁₀₆)</td> <td>X₃₁</td> </tr> </tbody> </table>	التخـميل	التنشـيط	المرحلة	X ₁₀₄ +X ₁₀₅ +X ₂₀₁	X ₁₀₂ .X ₁ .X ₅₋₂ .X ₆₋₂	X ₁₀₃	X ₁₀₆ +X ₁₀₇ +X ₂₀₁	X ₁₀₄ .Cp+X ₁₀₃ .Auto.Dcy.Cp+X ₁₀₇ .Cp	X ₁₀₅	X ₃₁ .X ₃₃	X ₃₂ .X ₃₄ .X ₃ +X ₂₀₃	X ₃₀	X ₃₂ +X ₂₀₃	X ₃₀ .X ₃ (X ₁₀₅ +X ₁₀₆)	X ₃₁
التخـميل	التنشـيط	المرحلة															
X ₁₀₄ +X ₁₀₅ +X ₂₀₁	X ₁₀₂ .X ₁ .X ₅₋₂ .X ₆₋₂	X ₁₀₃															
X ₁₀₆ +X ₁₀₇ +X ₂₀₁	X ₁₀₄ .Cp+X ₁₀₃ .Auto.Dcy.Cp+X ₁₀₇ .Cp	X ₁₀₅															
X ₃₁ .X ₃₃	X ₃₂ .X ₃₄ .X ₃ +X ₂₀₃	X ₃₀															
X ₃₂ +X ₂₀₃	X ₃₀ .X ₃ (X ₁₀₅ +X ₁₀₆)	X ₃₁															

ج4) المعيق الهوائي لأشغوله 3 "غلق القالب":

	قابلية الاستقبال	0.5
1.75	التنشيط	0.5
	التحميم	0.5
	الأفعال	0.25

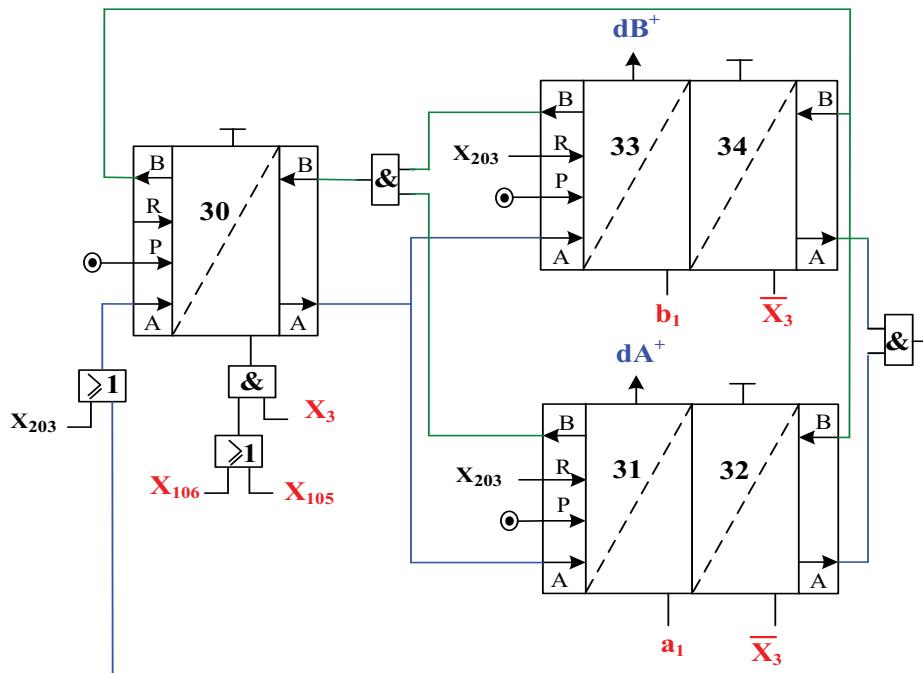

ملاحظة: يمكن تعويض قابلية الاستقبال \bar{X}_3 في أحد المقياسين 32 أو 34 بالضغط

ج5) تحديد دور الصمام D : X_{51}

دور الصمام D: قصر المقاومة R_2 أثناء عملية الشحن

قبل الإجابة: تسريع عملية الشحن

دور المرحلة X_{51} : الإذن بالتأجيل

قبل الإجابة: الإذن بالعد

ج6) حساب قيمة المقاومة المتغيرة P:

$$T = (R_1 + P + R_2) C_1 \ln 2$$

$$\Rightarrow P = \frac{T}{C_1 \ln 2} - (R_1 + R_2)$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ s}$$

$$P = \frac{1}{2 \times 100 \times 10^{-6} \times 0.7} - (1 + 1) \times 10^3 = 5,14 K\Omega$$

		<p>ج7) حساب تردد العدد N ثم إكمال رسم المخطط المنطقي للموجلة بالعداد التنازلي:</p> $t_2 = NT \Rightarrow N = \frac{t_2}{T}$ $N = \frac{5}{0,5} = 10 = (1010)_2$ <p>تردد العداد:</p> <p>المخطط المنطقي للموجلة بالعداد التنازلي:</p> <p>ملاحظة: لا تقبل الإجابة في حالة شحن $9=_{(2)}(1001)$ حتى ولو تم توصيل البوابة بالمخارج الغير منفية</p>																																																								
ن	0.25 الساعة الشحن بوابة نهاية العد	<p>ج8) جدول الازاحة للسجل : 74198</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>X₂₀₀</th> <th>X₁₀₂</th> <th>Clk</th> <th>A B C D</th> <th>Q_A</th> <th>Q_B</th> <th>Q_C</th> <th>Q_D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 1 0 0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>↑</td> <td>1 1 0 0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>↑</td> <td>1 1 0 0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>↑</td> <td>1 1 0 0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>↑</td> <td>1 1 0 0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>↑</td> <td>1 1 0 0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	X ₂₀₀	X ₁₀₂	Clk	A B C D	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D	0	0	0	1 1 0 0	0	0	0	0	1	1	↑	1 1 0 0	1	1	0	0	1	0	↑	1 1 0 0	0	1	1	0	1	0	↑	1 1 0 0	0	0	1	1	1	0	↑	1 1 0 0	1	0	0	1	1	0	↑	1 1 0 0	1	1	0	0
X ₂₀₀	X ₁₀₂	Clk	A B C D	Q _A	Q _B	Q _C	Q _D																																																			
0	0	0	1 1 0 0	0	0	0	0																																																			
1	1	↑	1 1 0 0	1	1	0	0																																																			
1	0	↑	1 1 0 0	0	1	1	0																																																			
1	0	↑	1 1 0 0	0	0	1	1																																																			
1	0	↑	1 1 0 0	1	0	0	1																																																			
1	0	↑	1 1 0 0	1	1	0	0																																																			
ن	أربع أسطر) 0.25x4	<p>ج9) البوابة المنطقية المناسبة:</p> <p>هي بوابة "أو، OR"</p> <p>او "أو استبعادي، XOR"</p>																																																								

ج 10) جدول خصائص المحرك خ/خ:


عدد الخطوات في الدورة	الخطوة الزاوية α_p	عدد الخطوات في دورة N_p/t	نط التبديل K_2	نوع القطبية K_1	عدد ازواج الأقطاب P	عدد الاطوار (الوشائع) m
1.5 الباقي 0.25×4	90°	4	1	1	1	4

ج 11) تحديد نوع المقل Tr_A وتعيين التيار والتوترات:

المقل Tr_A هو مقل:

MOSFET ذو قناة N أو مقل ذو تأثير المجال (باغناء)

تعيين التيار والتوترات:

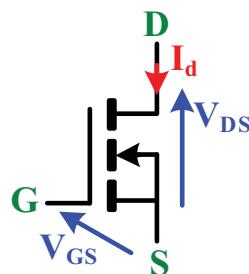

ج 12) الوظيفة والبنية المادية المحسدة لكل طابق:

الطباق	طابق 1	طابق 2	طابق 3	طابق 4
الوظيفة	التحويل	التقويم	الترشيح	الثبيت
البنية المادية (العنصر)	محول مخفض 220/9V	جسر قريتز ثنائيات	مكثفة C	منظم (مثبت) (78XX)

ج13) تفسير الخصائص الكهربائية المدونة على الطابق 1:

- 0.75 0.25 $U_1 = U_{1N}$: التوتر الابتدائي 220V
 0.25 U_{2N} : التوتر الثاني الإسمى 9V
 0.25 S : الاستطاعة الظاهرة 40VA

ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة ذكر الرمز فقط بدون تسمية (S ; U_{2N} ; U₁)

ج14) حساب شدة التيار الإسمية I_{2N} في مخرج الطابق 1:

$$S = U_{2N} I_{2N}$$

$$\Rightarrow I_{2N} = \frac{S}{U_{2N}}$$

$$I_{2N} = \frac{40}{9} = 4,44A$$


ج15) استنتاج قيمة التوتر U_s:

من خلال معطيات الصانع فإن المنظم 78xx هو 7805 إذن توتر الخروج: U_s = 5V

ج16) إكمال رسم إشارات التوترات الحالية u₂; u₃; u_c

وتعيين القيمة العظمى: U_{3max}

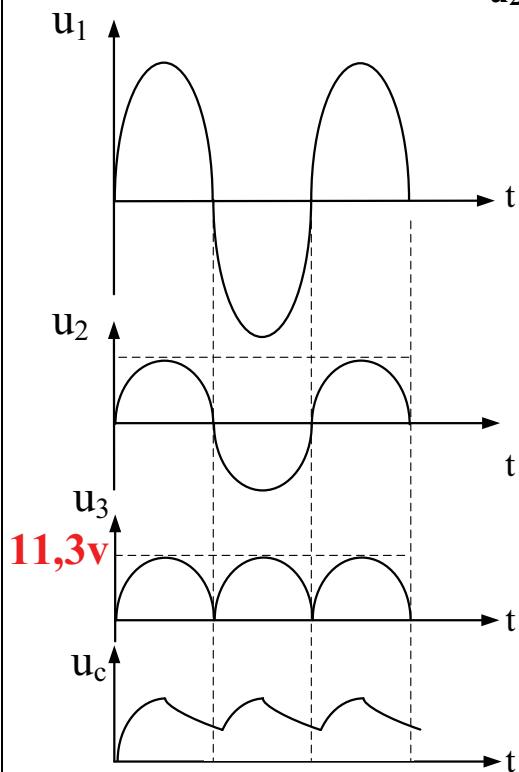ن 3x0.25 ثلات منحنيات
 0.25 القيمة العظمى



$$U_{3max} = U_{2max} - 2V_d$$

$$U_{3max} = 9 \times \sqrt{2} - 2 \times 0,7 = 11.3V$$

ملاحظة: تقبل الإجابة في حالة تعين قيمة U_{3max} على المحنى دون حساب

		ج 17) حساب مختلف الاستطاعات:
1.5	0.25	$P_a = P_1 + P_2$ الاستطاعة الممتصة:
	0.25	$P_a = 720 + 350 = 1070W$
	0.25	$Q_a = \sqrt{3} (P_1 - P_2)$ الاستطاعة الارتكاسية:
	0.25	$Q_a = \sqrt{3} (720 - 350) = 640VAR$
	0.25	$S_a = \sqrt{P_a^2 + Q_a^2}$ الاستطاعة الظاهرية:
	0.25	$S_a = \sqrt{1070^2 + 640^2} = 1247VA$
0.5	0.25	ج 18) حساب معامل استطاعة المحرك:
	0.25	$\cos\phi = \frac{P_a}{S_a}$ $\cos\phi = \frac{1070}{1247} = 0,86$
1	0.25	ج 19) حساب تيار الخط في حالة الربط النجمي والمثلثي: تيار الخط في حالة الربط النجمي :
	0.25	$S_a = \sqrt{3}UI$
	0.25	$I = \frac{S_a}{\sqrt{3}U} = \frac{P_a}{\sqrt{3}U\cos\phi}$
	0.25	$I_Y = \frac{1247}{\sqrt{3} \times 380} = 1,91A$
	0.25	الإقران المثلثي للمotor يتطلب توتر شبكة U=220v إذن في حالة الربط المثلثي التيار في الخط هو:
	0.25	$I_A = \frac{S_a}{\sqrt{3}U} = \frac{1247}{\sqrt{3} \times 220} = 3,3A$
0.5	0.25	$I_\Delta = \sqrt{3} \cdot I_Y = 3,3A$ قبل الإجابة في حالة كتابة:
	0.25	ويمكن قبول الإجابة التالية: لا يمكن حساب I_Δ . بشرط أن يذكر التلميذ السبب التالي: أن المحرك لا يقرن مثليا على الشبكة المتوفرة.
	0.25	ج 20) حساب مردود المحرك:
0.5	0.25	$\eta = \frac{P_U}{P_a}$
	0.25	$\eta = \frac{750}{1070} = 0,7 = 70\%$