

**Mécaniciens 5ème semestre****EXERCICE TRI\_1**

Deux transformateurs en parallèle alimentent un consommateur dont la puissance vaut 3 MW à  $\cos\phi = 0,7$ ,  $\sin\phi = 0,715$  sous 6 kV

$$T_1 = 2000 \text{ kVA} \quad 20 \text{ kV / } 6,6 \text{ kV} \quad Yy0 \quad u_{cc} = 4 \%$$

$$T_2 = 2500 \text{ kVA} \quad 20 \text{ kV / } 6,6 \text{ kV} \quad Yy0 \quad u_{cc} = 7 \%$$

Comment se répartit la puissance apparente entre les deux transformateurs quand ils alimentent le consommateur couplé en Y, la tension du réseau étant 19,5 kV.

## CORRIGE

### **EXERCICE TRI\_1**

**a) Charge**

$$S_{ch} = \frac{3000}{0.7} = 4285 \text{ kVA}$$

$$I_{Nch} = \frac{4285}{\sqrt{3} \cdot 6} = 412 \text{ A}$$

$$Z_{Nch} = \frac{6000}{\sqrt{3} \cdot 412} = 8,4 \Omega$$

$$Z_{Nch} = 8,4 (0,7 + j 0,715) = 5,88 + j 6,0 \Omega$$

$$Z'_{Nch} = (5,88 + j 6,0 \Omega) \left( \frac{20}{6,6} \right)^2 = 54 + j 55 \Omega$$

$$|Z'_{Nch}| = 77 \Omega$$

**b) Transformateur I**

$$I_{11N} = \frac{2000}{\sqrt{3} \cdot 20} = 57,7 \text{ A}$$

$$Z_{1N} = \frac{20000}{\sqrt{3} \cdot 57,7} = 200 \Omega$$

$$Z_{cc1} = 200 \cdot 0,04 = 8 \Omega$$


**c) Transformateur II**

$$I_{12N} = \frac{2500}{\sqrt{3} \cdot 20} = 72 \text{ A}$$

$$Z_{2N} = \frac{20000}{\sqrt{3} \cdot 72} = 160 \Omega$$

$$Z_{cc2} = 160 \cdot 0,07 = 11,2 \Omega$$

Schéma équivalent par phase :

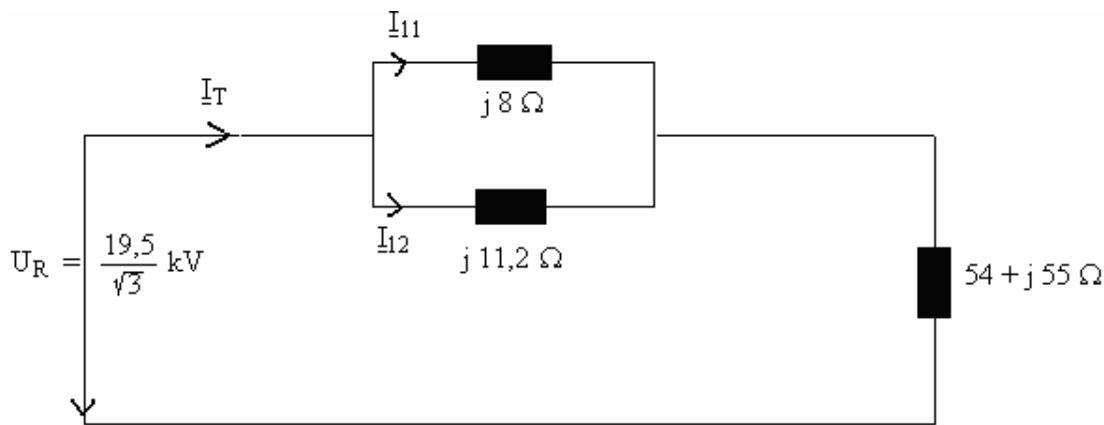

$$\begin{aligned} Z_T &= Z_{\parallel} + Z'_{ch} = \frac{(j8) \cdot (j11,2)}{(j8 + j11,2)} + (54 + j 55) \\ &= 54 + j (4,67 + 55) \\ &= 54 + j 59,67 \Omega \end{aligned}$$

$$|Z_T| = 80,5 \Omega$$

$$U_R = \frac{19,5}{\sqrt{3}} = 11,25 \text{ kV}$$

$$I_T = \frac{11,25 \cdot 10^3}{80,5} = 140 \text{ A}$$

$$I_{11} = \frac{I_T \cdot Z_{\parallel}}{Z_{cc1}} = \frac{140 \cdot 4,67}{8} = \underline{81,7 \text{ A}}$$

$$I_{12} = \frac{I_T \cdot Z_{\parallel}}{Z_{cc2}} = \frac{140 \cdot 4,67}{11,2} = \underline{58,4 \text{ A}}$$

Répartition de la puissance apparente entre les deux transformateurs :

$$S_1 = \sqrt{3} \cdot 19,5 \cdot 81,7 = \underline{2759 \text{ kVA}}$$

$$S_2 = \sqrt{3} \cdot 19,5 \cdot 58,4 = \underline{1972 \text{ kVA}}$$

Le transformateur I est fortement surchargé :  $S_1 = 1,38 \text{ p.u.}$