

## Examen VHDL 1ere session 2009

### Exercice 1 : Comparateur (3 points)

On veut modéliser un circuit permettant de comparer 2 bus de données de 8 bits, A et B, et de générer 3 signaux de sortie :

EQUA si les données sur les deux bus sont égales,

SUPE si la donnée du bus A est supérieure à la donnée du bus B,

INFE si la donnée du bus A est inférieure à la donnée du bus B,

A et B sont des entrées du type std\_logic\_vecteur;

EQUA, SUPE, INFE sont des sorties de type std\_logic ;

Ecrire l'entité de ce comparateur de 8 bits et coder l'architecture de ce modèle.

### Exercice 2 : Modélisation et styles en VHDL (3 points)

Soit la description VHDL suivante:

```
entity exercice2 port (  
    x1, x2, x3, sel: in std_logic;  
    y: out std_logic);  
end exercice2;  
  
architecture archi of exercice2 is  
    signal a, b, c, d, e, f: std_logic;  
  
begin  
  
    a <= x1 or x3;  
  
    b <= x1 and x3;  
  
    c <= x2 and a;
```

```

d <= b or c;

e <= x1 xor x2;

f <= x3 xor e;

P1: process (d, f, sel)

begin

if sel='0' then

y <= d;

else

y <= f;

end if;

end process P1;


end architecture archi;

```

1. Tracez à partir d'éléments de base le schéma correspondant.
2. Le processus P1 est-il combinatoire ou séquentiel? Justifiez.
3. Quel est selon vous la fonction de ce circuit?
4. À partir de la même entité, écrivez une architecture exploitant la logique 3-etats pour la sélection de la sortie via le signal sel.

 
### Exercice 3 : Diagramme d'état (4 points)

Le système à concevoir dispose de trois entrées et de deux sorties. Les entrées sont l'horloge clk, RAZ et la commande x ; les sorties sont  $S_0$  et  $S_1$ . Les entrées et les sorties sont de type std\_logic sauf x est de type bit. La description du système se fait par un nombre fini d'états. Ci-dessous la représentation schématique d'un système à 4 états (A, B, C et D) :




1. Donner la description en langage VHDL (Entité et Architecture) de ce système en se basant sur le diagramme d'état. Le système est actif sur front montant.

 2. Compléter le chronogramme suivant du système :


 
#### Exercice 4 : Registre à décalage (3 points)

Le registre à décalage commandé est représenté sur la figure suivant. Ce registre doit être capable de réaliser un décalage vers la droite (commandé par le signal **ShiftR**), et un décalage vers la gauche (commandé par le signal **ShiftL**) et utilise des données de 8 bits.



Ce composant accepte deux entrées :

- Une entrée série (**Sin**), dont la valeur est copiée dans le bit de poids fort du registre si le signal **shiftR** vaut '1', ou dans le bit de poids faible si **shiftL** vaut '1'.
- Une entrée parallèle (**Din**) sur 8 bits, qui est chargée dans le registre sur un front montant d'horloge si le signal **Load** vaut '1'.

Le composant dispose également de deux sorties :

- Une sortie série **Sout** qui correspond à la valeur courante du bit de poids le plus faible.
- Une sortie parallèle (**Dout**) sur 8 bits, qui représente la valeur courante du registre.

1. Donner la table de vérité de ce registre à décalage commandé.

1. Donnez la description en VHDL synthétisable de ce registre utilisant un process. Dans le process, vous pouvez utiliser l'instruction if.... Then et l'instruction for.....loop.

#### Correction

**Exercice 1 :**

Library ieee;

use ieee.std\_logic\_1164.all;

entity compareur8bits is port

(A, B: in std\_logic\_vector (7 downto 0);

EQUA, SUPE, INFE: out std\_logic);

end compareur8bits;

architecture ARCH\_compareur8bits of compareur8bits is

Begin

EQUA<='1' when A=B else '0';


SUPE<='1' when A>B else '0';

INFE<='1' when A<B else '0';

end ARCH\_compareur8bits;

**Exercice 2 :**

1- Le schéma correspondant

 

2- C'est une description comportementale, puisqu'il n'y a aucune composante.

C'est un processus combinatoire car il inclut toutes les entrées (signaux lus) dans la liste de sensibilité. De plus, toutes les valeurs possibles de sel sont traitées.

3 - C'est un plein additionneur avec multiplexage des sorties somme et retenue.

4- architecture archi2 of exercice2 is

```
signal a, b, c, d, e, f: std ulogic;
```

```
signal ytemp: std logic;
```

```
begin
```

```
a <= x1 or x3;
```

```
b <= x1 and x3;
```

```
c <= x2 and a;
```

```
d <= b or c;
```

```

e <= x1 xor x2;

f <= x3 xor e;

P1: process (d, f, sel)

begin

if sel='0' then

ytemp <= d;

else

ytemp <= 'z';

end if;

end process P1;

P2: process (d, f, sel)

begin

if sel='1' then

ytemp <= f;

else

ytemp <= 'z';

end if;

end process P2;

y <= ytemp;

end architecture archi;

```

### **Exercice 3 :**

```

Library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

-- entity statement

Entity Moore_Machine is port
(x, CLK : in BIT; S1,S2 : out BIT);

End Moore_Machine;

-- architecture statement

Architecture FSM of Moore_Machine is

type STATE_TYPE is (Etat0, Etat1, Etat2, Etat3);

signal STATE : STATE_TYPE := Etat0;

signal S :bit_vector (1 downto 0);

begin

--block funtion

NEXT_STATE: block (CLK'event and CLK='1')

begin

-- guarded conditional concurrent signal assignment statement

STATE <= guarded Etat0 when (STATE=Etat0 and x='0') else

                                Etat1 when (STATE=Etat0 and x='1') else

                                Etat2 when (STATE=Etat1 and x='1') else

                                Etat3 when (STATE=Etat2 and x='0') else

                                Etat2 when (STATE=Etat2 and x='1') else

                                Etat0 when (STATE=Etat3 and x='0') else

                                Etat1 when (STATE=Etat3 and x='1') else

                                Etat3 when (STATE=Etat1 and x='0') else

                                STATE;

end block NEXT_STATE;

-- unguarded selected concurrent signal assignment statement

```



with STATE select

S <= "00" when Etat0,

"10" when Etat1,

"11" when Etat2,

"01" when Etat3,

"00" when others;

S1<=S(0);

S2<=S(1);

End FSM;

**library ieee;**

**use ieee.std\_logic\_1164.all;**

**--library SYNTH ;**

**--use SYNTH.vhdlsynth.all ;**

**----- Définition de l'entité-----**

**ENTITY diagramme IS**

**PORT (raz, clk :IN STD\_LOGIC; -- Ne pas oublier remise à 0 et horloge !**

x :IN bit;

S1,S2 :OUT STD\_LOGIC);

END diagramme;

----- Définir L'architecture de description d'état -----

ARCHITECTURE arch\_diagramme OF diagramme IS

TYPE etat\_4 IS (A, B, C, D); --définir une liste des états...

SIGNAL etat,etat\_suiv :etat\_4 := A; --et 2 signaux: états courant et --suivant, contenant la valeur d'un état de la liste (initialisée à M0) .

signal S :std\_logic\_vector (1 downto 0);

BEGIN

definir\_etat:PROCESS( raz, clk) -- "definir\_etat":label optionnel

BEGIN

If raz = '1' THEN

etat <= A; --Le PACKAGE std\_logic\_1164

ELSIF rising\_edge(clk) THEN --en permet l'utilisation.

etat <= etat\_suiv ;

END IF; --Mise à jour de la variable

END PROCESS definir\_etat;

----- Définir les états des sorties-----

sorties : process (etat, x) --Le PROCESS doit contenir une...

BEGIN --structure de CAS unique  
dépendant

--de la variable d'état.

CASE etat IS

--Le signal de l'état suivant n'est

--attribué que dans la structure CASE

WHEN A => S <= "00";

If x ='1' then etat\_suiv <= B;

elsif x ='0' then etat\_suiv <= A;

end if;

WHEN B => S <= "10";

If x ='1' then etat\_suiv <= C;

elsif x ='0' then etat\_suiv <= D;

end if;

WHEN C => S <= "11";

If x ='1' then etat\_suiv <= C;

elsif x ='0' then etat\_suiv <= D;

end if;

WHEN D => S <= "01";

If x ='1' then etat\_suiv <= B;

elsif x ='0' then etat\_suiv <= A;

end if;

```
END CASE;
```

```
END process sorties ;
```

```
S1<=S(0);
```

```
S2<=S(1);
```

```
END arch_diagramme ;          -- ne pas oublier de terminer l'architecture !
```

