

Examen VHDL 2eme session 2009

Exercice 1 : Détecteur de parité (3 points)

On souhaite modéliser un détecteur de parité pour des mots de 4 bits par une description VHDL qui est composée de 2 parties :

- Interface (entité) :

§ Signal d'entrée (mode in) : DIN (données de type bit_vector 4 bits)

§ Signaux de sortie (mode out): ODP (parité impaire de type bit), EVP (parité paire de type bit)

- Comportement (architecture) :

§ ODP= '1' si le nombre de '1' dans DIN est impaire, sinon ODP= '0'


§ EVP='1' si le nombre de '1' dans DIN est pair, sinon EVP= '0'

a- Donner la table de vérité selon les 15 différentes valeurs possibles de DIN.

b- Coder le comportement avec l'instruction d'assignation sélective (with.... Select).

 Exercice 2 : (3 points)

Registres à décalage à rétroaction linéaire, on souhaite utiliser le registre à décalage à rétroaction linéaire (normalement employé pour générer des bits aléatoires) suivant pour réaliser un compteur:



Ecrivez une description comportementale en VHDL (entité et architecture) qui réalise ce circuit.

Exercice 3 : (3 points)

On considère la fonction (incremente) ci-contre:

```


function      incremente      (e      :      in      bit_vector)
return
      variable      s      :      bit_vector
      variable      c      :      bit
begin
      c      :=      e(0)      ;
      for      i      in      1      to      e'left      loop
            s(i)      :=      c      xor      e(i)      ;
            c      :=      c      and      e(i)      ;
      end      loop
      return      s      ;
end incremente ;

```

1. Dans quelles parties d'un programme VHDL peut on insérer un tel code ? (Deux réponses au moins)
2. Représenter le schéma généré par cette fonction si on l'applique à un vecteur de trois éléments binaires.
3. Quelle est l'opération réalisée ?
4. Utiliser cette fonction pour réaliser un compteur binaire synchrone 16 bits qui compte à chaque front montant d'horloge.
5. Modifier le compteur précédent pour lui adjoindre une commande **raz de remise à zéro synchrone** et une commande **d'autorisation de comptage EN**.

 Exercice 4 : (4 points)

La description d'état est utilisée pour décrire des systèmes séquentiels quelconques (machine d'état). La description du système se fait par un nombre fini d'états. Ci-dessous la représentation schématique d'un système à 4 états (M0 à M3), 2 sorties (S1 et S2), 2 entrées X et Y, sans oublier l'entrée d'horloge qui fait avancer le processus, et celle de remise à zéro qui permet de l'initialiser :



L'état initial est M0. Les 2 sorties sont à 0. Au coup d'horloge on passe inconditionnellement à l'état M1 sauf si la condition Y=1 a été vérifiée, ce qui mène à l'état M3 ou si X=0 a été validé ce qui mène à M2.

De M3 on revient au coup d'horloge à M0. De M1 on passe à M2, et de M2 on passe à M3...

Dans chaque état on définit les niveaux des sorties.

Ecrire la description VHDL (Entité et Architecture) de ce système en se basant sur le diagramme d'état. Le système est actif sur front montant.

Solution

Exercice 1 :

```

Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity parity is port
    (D_IN: in std_logic_vector (3 downto 0);
     ODP,EVP : out std_logic);
end parity;
architecture ARCH_parity of parity is
    signal S:std_logic_vector (1 downto 0);
Begin
    with D_IN select
    S<="00" when "0000",
      "10" when "0001",
      "10" when "0010",
      "01" when "0011",
      "10" when "0100",
      "01" when "0101",
      "01" when "0110",
      "10" when "0111",
      "10" when "1000",
      "01" when "1001",
      "01" when "1010",
      "10" when "1011",

```

```

"01" when "1100",
"10" when "1101",
"10" when "1110",
"01" when "1111",
"00" when others;
ODP<=S(1);
EVP<=S(0);
end ARCH_parity;

```

Exercice 2 :

```

entity compteur
port( clk, reset: in std logic;
      S0, S1, S2: out std logic);
end entity compteur;
architecture comport of compteur is
begin
P1: process(clk, reset)
begin
if reset='1' then
S0 <= '1';
S1 <= '0';
S2 <= '0';
elsif clk='1' and clk'event then
S2 <= S0;
S1 <= S2 xor S0;
S0 <= S1;
end if;
end process P1;
end architecture comport;

```


Exercice 3 :

1. La définition d'un sous programme VHDL appartient à une zone déclarative ou à une bibliothèque d'objets ressources. La fonction peut être définie dans :

- La zone déclarative d'une entité,
- La zone déclarative d'une architecture,
- Dans un paquetage (*package*).

Dans la dernière méthode, qui est de loin la meilleure, la déclaration de la fonction (sa signature, ou l'équivalent d'un prototype du langage C) appartient à l'en-tête de paquetage (*package header*) tandis que la définition (le code) de la fonction appartient au corps (*package body*) du paquetage.

2.

 


3. La fonction réalisée est un incrémenteur : le vecteur de sortie représente un nombre codé en binaire qui est égal au nombre représenté par le vecteur d'entrée plus 1.

```

4. entity      compteur      is
    port(hor   : out        bit
          compte : incremente bit_vector(15 downto 0))
function      suite de la definition de la fonction
end compteur ;
architecture   fnc of compteur is
    signal cpt : bit_vector(15 downto 0)
begin
    compte <= cpt
    process
    begin
        wait until hor = '1'
        cpt <= incremente(cpt)
    end process
end fnc ;

```
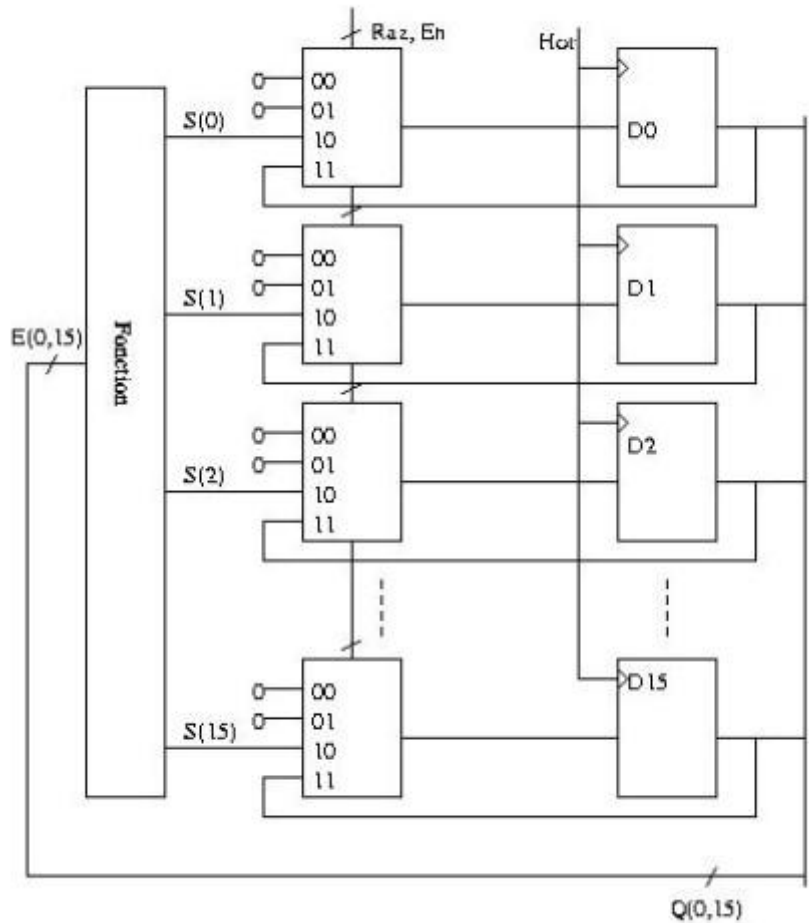
```

6.
entity      compteur      is
  port (hor,      en,      raz      :      in      bit      ;
        compte    :      out      bit_vector(15      downto      0))      ;
function      incremente      (e      :      in      bit_vector)
--      suite      de      la      définition      de      la      fonction
end
end compteur ;
architecture      fonce      of      compteur      is
  signal      cpt      :      bit_vector(15      downto      0)      ;
begin
  compte      <=      cpt      ;
  process (hor,      raz)      --      deux      signaux      activent      le      processus
  begin
    if      raz      = '0'      then      --      mise      à      zéro      asynchrone
      cpt      <=      (others      =>      '0')      ;
    elsif      hor'event      and      hor      =      '1'      then      --      synchrone
      if      en      =      '0'      then      --      comptage      actif      à      '0'
        cpt      <=      incremente(cpt)      ;
      end      if      ;      --      par      défaut      :      mémoire
    end      if      ;
  end
end

```

```

end                                     process                                     ;
end fonc ;

```

Exercise 4 :

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY machine1 IS
PORT (RAZ, horl :IN STD_LOGIC; -- Ne pas oublier remise à 0 et horloge !
      X, Y :IN STD_LOGIC;
      S1, S2 :OUT STD_LOGIC);
END machine1;

ARCHITECTURE diagramme OF machine1 IS
    TYPE etat_4 IS (M0, M1, M2, M3
    SIGNAL etat,etat_suiv :etat_4 := M0;
BEGIN
    definir_etat:PROCESS( raz, horl)
        BEGIN
            If raz = '1' THEN
                etat <= M0;
            ELSIF rising_edge(horl) THEN etat <= etat_suiv ;
            END IF;
        END PROCESS definir_etat ;
    sorties : process (etat, x, y)
        BEGIN
            CASE etat IS
                WHEN M0 => S1 <= '0'; S2<= '0';
                    IF Y='1' then etat_suiv <= M3;
                        elsif X='0' then etat_suiv <= M2;
                            ELSE etat_suiv <= M1;
                                END IF;

                    WHEN M1 => S1 <= '1'; S2<= '0';etat_suiv <= M2;
                    WHEN M2 => S1 <= '1'; S2<= '1';etat_suiv <= M3;
                    WHEN M3 => S1 <= '0'; S2<= '1';etat_suiv <= M0;

            END CASE;
        END process sorties ;
    END diagramme ;

```