

Année Univ: 2016/2017


Chargé de module: GVERMAT Noubail

Option: Electronique (3<sup>e</sup> année L.M.V.).


Correction du contrôle n° 1

Module: Electronique des impulsions.

Ex = 1 (6 points).

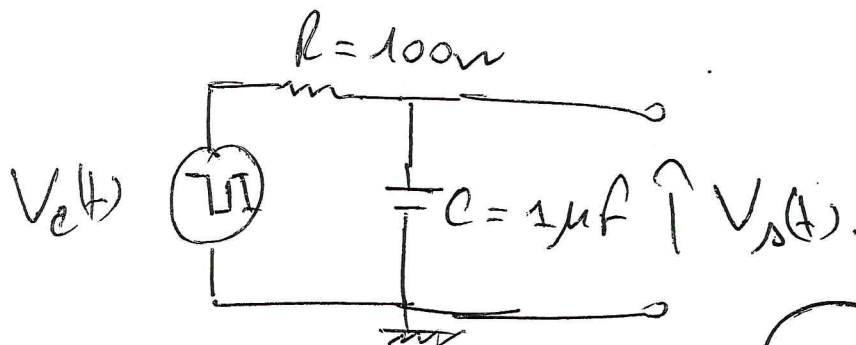

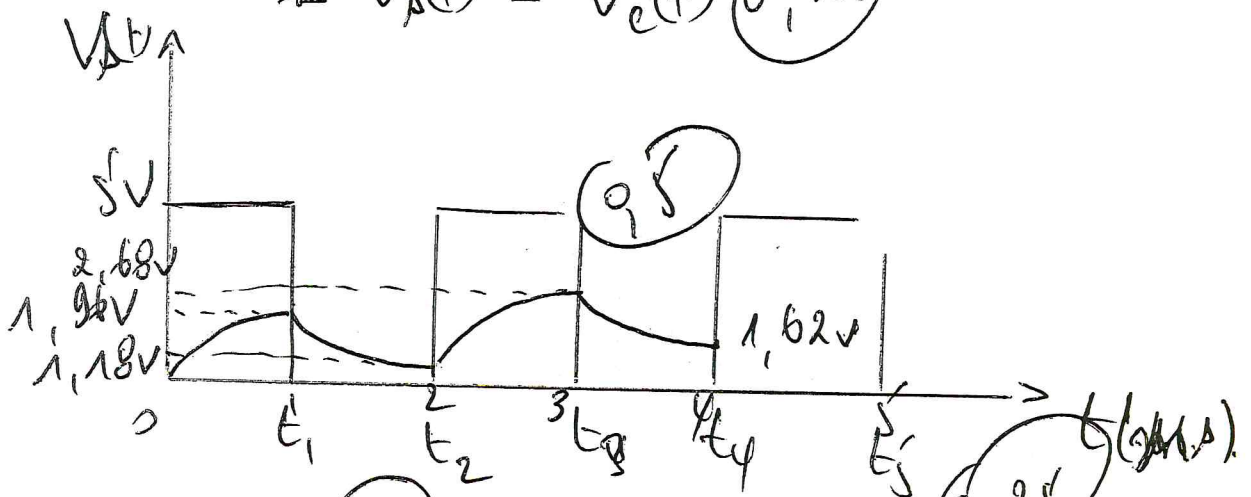$\Rightarrow V_d(t) = V_c(t) \quad 0,25'$



$\tau = R \cdot C = 0,25 \mu s \Rightarrow$  A.N:  $\tau = 10 \mu s$

\* Pour  $t_1 = t_2 = 5 \text{ ms} \Rightarrow V_d(t_1) = E \left( 1 - e^{-\frac{t_1}{\tau}} \right) \quad 0,25'$

$\Rightarrow$  A.N:  $V_d(t_1) = 1,96 \text{ V} \quad 0,5'$

\* Pour  $t_2 = 5 \text{ ms}$  (décharge)  $\Rightarrow V_d(t_2) = E \cdot e^{-\frac{t_2}{\tau}} \quad 0,25'$

A.N:  $V_d(t_2) = 1,18 \text{ V} \quad 0,5'$

$\Rightarrow$  Pour  $t_3 = 5 \text{ ms}$ . (C.B.R.S.)  $\Rightarrow V_A(t_3) = E + (V_A(t_3) - E) \cdot e^{-t_3/\tau}$


A.n:  $V_A(t_3) = 2,68 \text{ V}$

$\Rightarrow$  Pour  $t_4 = 8 \text{ ms}$ .

$\Rightarrow V_A(t_4) = V_A(t_3) \cdot e^{-t_4/t_2}$  (decaying)

A.n:  $V_A(t_4) = 1,62 \text{ V}$

Ex 2) (7 points)

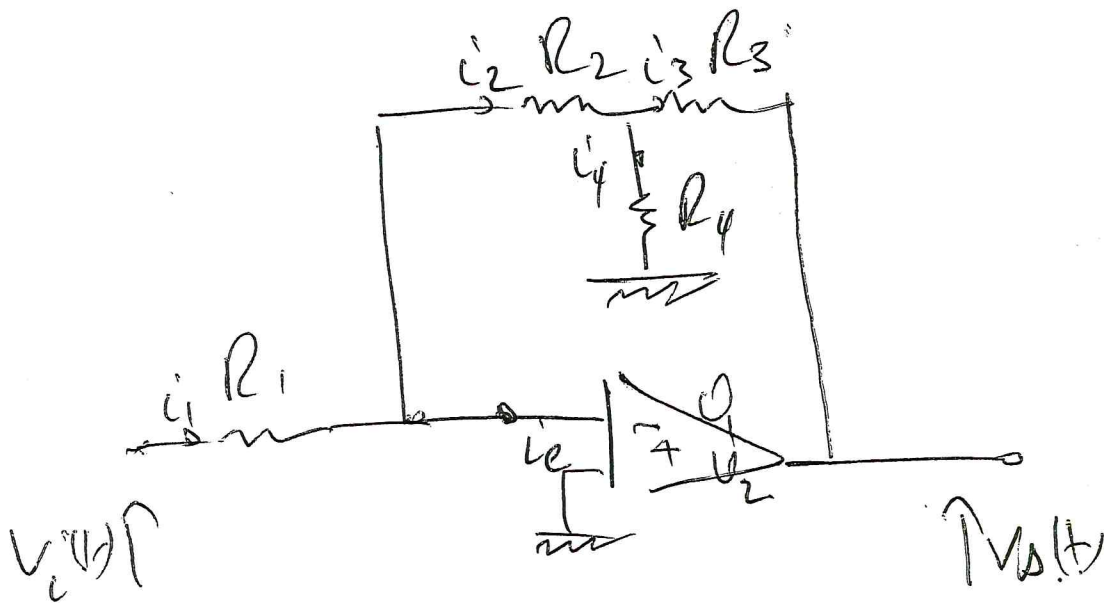

$\text{1° } \mathcal{D}_i = \oint (R_{ii} i_i)$

$\Rightarrow \mathcal{D}_i = R_1 \cdot i_1$

$\mathcal{D}_1 - \mathcal{D}_i + R_1 i_1 = 0$

$\text{2° } i_2 = \oint (V_{ii} i_i R_2)$

$$\Rightarrow c_1 = c_2 \quad (1)$$

$$\Rightarrow c_2 = \frac{V_i}{R_1} \quad (2)$$

$$3^\circ / c_4 = ? \quad f(V_i, R_2, R_1, R_4)$$

$$R_4 \cdot c_4 + \frac{R_2}{R_1} V_i = 0$$

$$\Rightarrow c_4 = -\frac{R_2}{R_1 \cdot R_4} V_i \quad (4)$$

$$4^\circ / c_3 = ? \quad f(V_i, V_\Delta, R_1, R_2, R_3)$$

$$V_\Delta + R_3 \cdot c_3 - R_4 \cdot c_4 = 0$$

$$\Rightarrow c_3 = -\frac{R_2}{R_1 \cdot R_3} V_i - \frac{V_\Delta}{R_3} \quad (5)$$


$$5^\circ / A_\theta = \frac{V_\Delta}{V_i}$$

$$A_\theta = -\frac{R_3}{R_1} \cdot \left( \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_4} + 1 \right) \quad (6)$$

6°  $A_v = ?$  pour  $R = R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ .

$\Rightarrow \boxed{A_v = -3}$  ①

Ex° 30

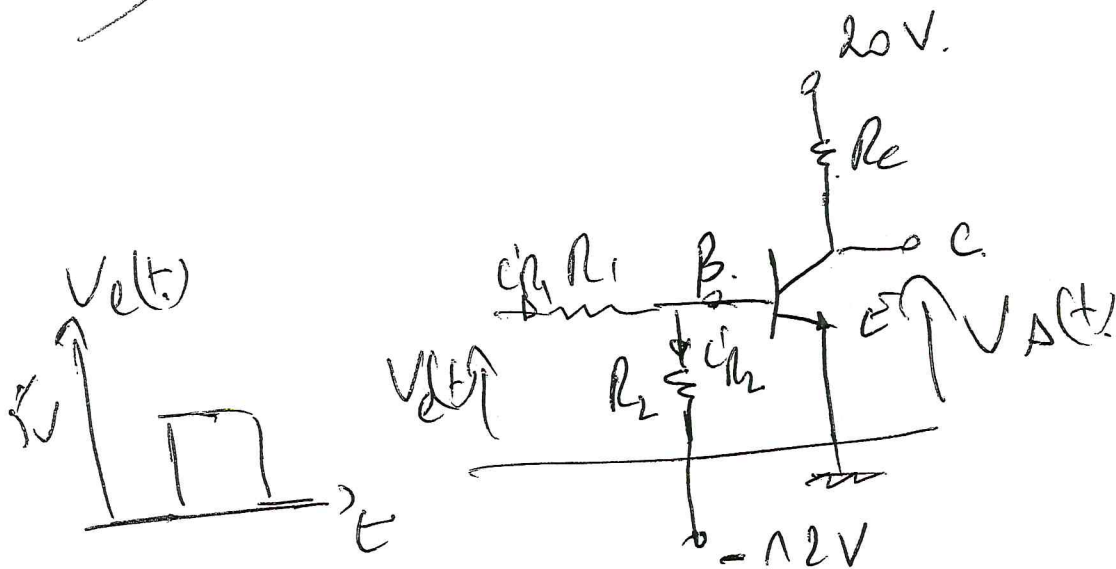

$\Rightarrow R_c = \frac{V_{cc} - V_{ce(sat)}}{I_c}$  ①, 5'

A.N1  $R_c = 985 \Omega$  ①

T est saturé :

$i_{R_1} = \frac{V_{e(t)} - V_{BE(sat)}}{R_1}$  ①, 5'

A.N2  $i_{R_1} = \frac{4,4}{R_1}$

$i_{R_2} = \frac{V_{BE(sat)} - (-12)}{R_2}$  ①, 5'

A.N. 1. 1. 12,6

$$C_{R_1} = C_{R_2} + C_B.$$

$$\left| \frac{4,4}{R_1} = 0,4 \cdot 10^{-3} + \frac{12,6}{R_2} \right| \textcircled{1}$$

Test slope:

$$C_{R_1} = \frac{-V_{BE}(\text{slope})}{R_1} \textcircled{0,4}$$

$$\frac{A \cdot W}{\quad} \left| C_{R_1} = \frac{0,6}{R_1} \right| -$$

$$C_{R_2} = \frac{12 + V_{BE}(\text{slope})}{R_2} \textcircled{0,5}$$

$$\frac{A \cdot W}{\quad} \left| C_{R_2} = \frac{11,4}{R_2} \right| +$$

$$\Rightarrow \left| R_2 = 10 R_1 \right| \textcircled{1}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_1 = 9,35 \text{ k}\Omega \textcircled{1} \\ R_2 = 177,65 \text{ k}\Omega \textcircled{1} \end{array} \right.$$

$$R_2 = 177,65 \text{ k}\Omega \textcircled{1}$$