



CONTROLE 2

Nom: ..... Prénom: ..... Groupe: .....

Exercice 1 (13 pts):

*Corrigé*

1- Compléter le tableau suivant:


Gray	Base 11	BCD	binaire
1010001	89	1001 0111	1100001
101101	4A	0101 0100	110 110
1001000	A2	0001 0001 0010	1110000 <i>(6,5)</i>

2- Simplifier par table de Karnaugh les fonctions logiques suivantes:

a)  $F_{abcd} = \bar{a} \cdot d + \bar{a} \cdot b \cdot c + \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c} \cdot \bar{d} + a \cdot b \cdot c + b \cdot c \cdot \bar{d} + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d}$

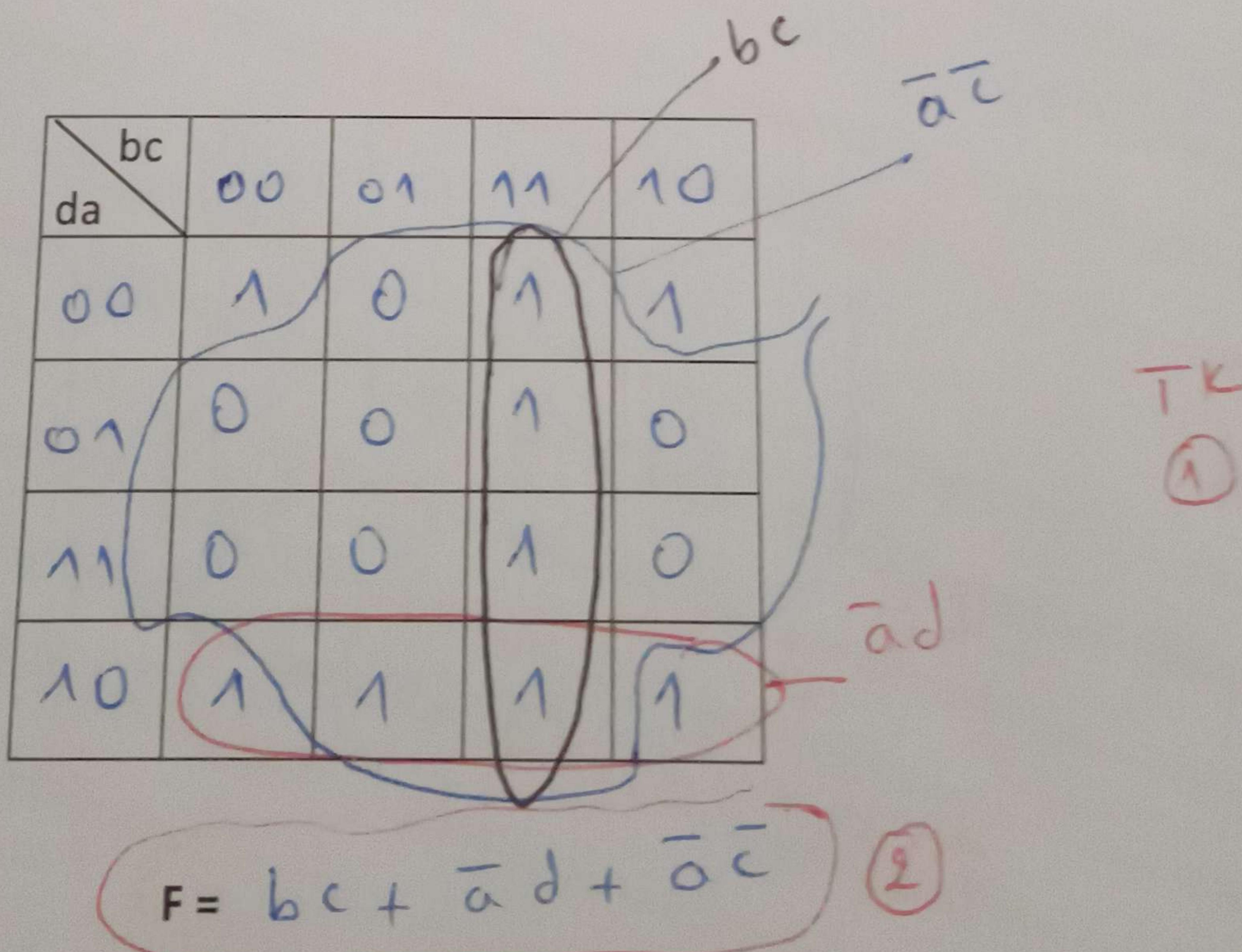b)  $G_{dcba} = \sum (0,1,2,3,4,7,8,9) + \emptyset(10,11,12,13,14,15)$

Réponse question a (Simplification de la fonction F):



-Réponse question b (simplification de la fonction G):

dc \ ba	00	01	11	10	ab
00	1	1	1	1	c
01	1	0	1	0	TK ①
11	φ	φ	φ	φ	
10	1	1	φ	φ	

$G = \bar{c} + \bar{a}\bar{b} + ab$  ②

- 3- Simplifier algébriquement les expressions logiques suivantes (au moyen de l'algèbre de Boole):
- $F = a + b + \bar{b}\bar{a}.c$
  - $G = \bar{a} + a.b.c + b.\bar{c}$

-Réponse question a:

a)  $F = a + b + \bar{b}\bar{a}.c = a + b + \bar{a}\bar{b}c = (a+b) + (\bar{a}+b).c$

$F = a + b + c$  (la propriété  $x + \bar{x}.c = x+c$ ) ②

-Réponse question b:

b)  $G = \bar{a} + abc + b\bar{c}$   
 $= \bar{a} + b(ac + \bar{c}) = \bar{a} + b(a + \bar{c})$  (la propriété  $x + \bar{x}c = x + c$ )


$G = \bar{a} + ab + b\bar{c}$   
 $= \bar{a} + b + b\bar{c}$  ( $\bar{a} + ab = \bar{a} + b$ )

$= \bar{a} + b(1 + \bar{c})$

$G = \bar{a} + b$  ③

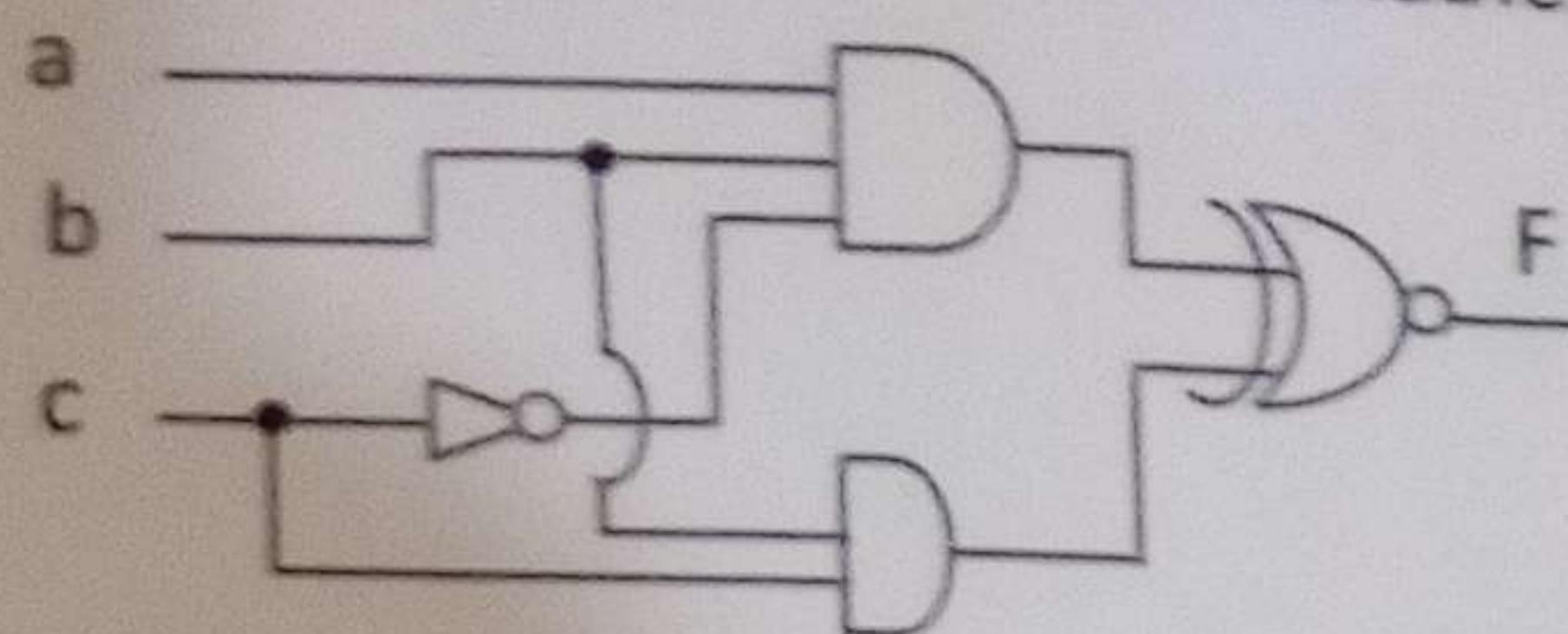**Exercice 2 (7 pts):**

Soit le circuit suivant d'une fonction logique F à 3 variables a, b, c:



- Trouver l'expression algébrique de Fen fonction de a,b et c (sous forme somme des produits).
- Simplifier par une table de Karnaugh la fonction F.
- Tracer le logigramme de la fonction F simplifiée en utilisant uniquement des portes NOR à deux entrées (le minimum de portes possibles).

Les réponses:

Réponse question a:

$$F = \overline{abc} \oplus bc = \overline{ab}\overline{c} \cdot \overline{bc} + a \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \quad (\overline{x} \oplus y = \overline{x}\overline{y} + xy)$$

$$= (\overline{a} + \overline{b} + c)(\overline{b} + \overline{c}) = \overline{a}\overline{b} + \overline{a}\overline{c} + \overline{b} + \overline{b}\overline{c} + \overline{b}c +$$

$$(F = \overline{b} + \overline{a}\overline{b} + \overline{a}\overline{c} + \overline{b}\overline{c} + \overline{b}c) \quad (2)$$

Réponse question b:

La table de Karnaugh:

$\bar{a}\bar{c}$	$\bar{a}c$	$a\bar{c}$	$ac$	$\bar{b}$
$\bar{a}\bar{b}$	0	1	1	0
$\bar{a}b$	1	1	0	0
$a\bar{b}$	0	0	0	1
$ab$	1	0	1	1

$$(F = \overline{b} + \overline{a}\overline{c}) \quad (3)$$

Réponse question c:

