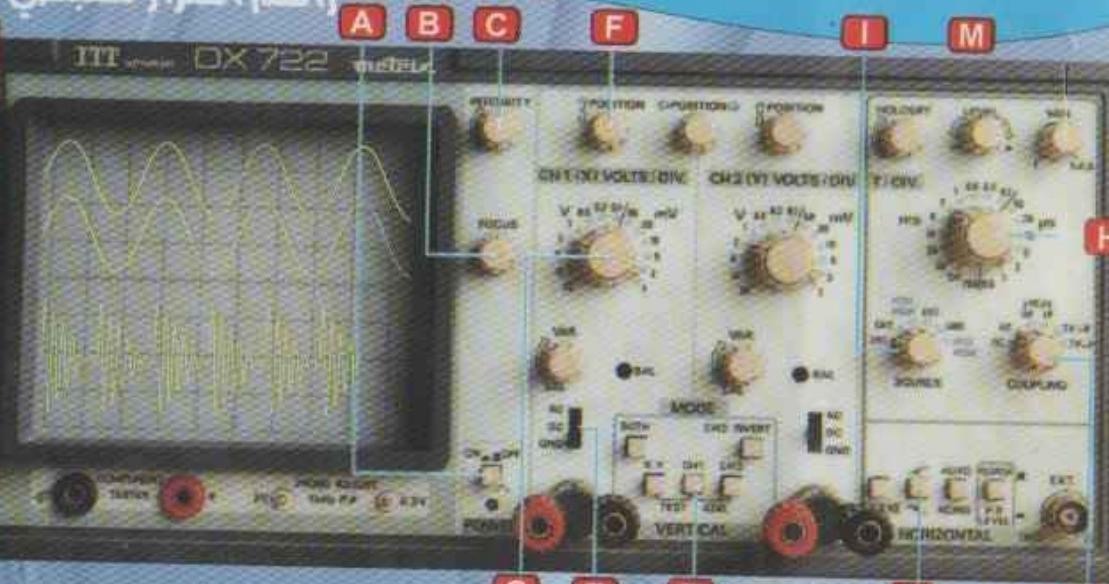


BAC

مقدمة الفيزياء

علوم تجريبية ★ رياضيات ★ نفسي رياضي ★ طريقك إلى البكالوريا

اسم اهتزاز مهبطي



نطبيق الخط الأفقي على المحور

F

تشغيل الجهاز

ضبط الحساسية الشاقولية

G

ضبط شدة إضاءة البقعة الضوئية

ضبط سرعة المسح - قاعدة الزمن -

H

ضبط سمت البقعة الضوئية

على CH1

I

اختيار إشارة المدخل 1

على DC

J


على GND التوتر معدوم على المدخل 1

مبدأ التوافت

M و L

مبدأ التوافت هو الحصول على إشارات ثابتة على الشاشة ويتم ذلك بواسطة الزرين

I يسمح بمشاهدة إشارة ثانية

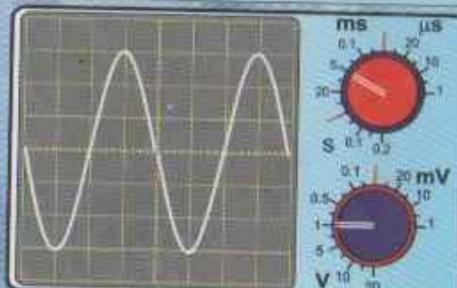

قياس الدور والنواشر

$$T = 4 \text{div} \times 5 \text{ms/div} = 20 \text{ms}$$

$$U_m = 3 \text{div} \times 1 \text{V/div} = 3 \text{V}$$

إعداد: علي دكتاري
السميد هبولي

الانبعاث الأموي يحدث انبعاث للموجة المقدمة عندما تصادف حاجزاً أو قنطرة يعادها من نفس رتبة حاول الموجة حيث تسلك هذه المفتحة دور منع ثانوي يزيد الانبعاث كلما كانت المفتحة ضيقة

الموجة التوتوجي المقوية

عندما تجذب جزءة ضوئية طول موجتها λ فتحة عرضها

تعطى الزاوية θ المحصورة بين منتصف أول

$$\text{بقيمة مضادة وأول نصف مظلمة بالعلاقة} \quad \theta(\text{rad}) = \frac{\lambda}{2D \cdot a}$$

$$\text{طول الموجة الضوئية الوحيدة اللون} \quad \lambda = c \cdot T = c/f$$

$$\text{قرينة الانكسار} \quad n = \frac{c}{v}$$

تتميز الاشعاعات الضوئية بالاتواز f الذي لا يتعلق بوسط الانتشار

يلتشر الصوت في الفراغ وفي الهواء وفق خطوط مستقيمة

$$C = 3.10^8 \text{ ms}^{-1}$$

موجة وحيدة اللون تحتوي على نوع واحد من الانشعاع

موجة متعددة الألوان ترتكز من عدة أمواج وحيدة اللون

$$\text{مجال الضوء المرن} \quad 800\text{nm} \geq \lambda \geq 400\text{nm}$$

الانتشار الأمواج الصوتية

الموجة الصوتية هي موجة ميكانيكية ضوئية

طبيعة الموجة الصوتية يتعلّق بطبعية المصدر الصوتي

يلتشر الصوت في الهواء وفي الأجسام الصلدية مثل الماء - الحديد.

تتعلق سرعة الصوت بطبعية المادة وبدرجة الحرارة

سرعة الصوت في الهواء هي 340ms^{-1} عند 20°C

طول موجة الصوت من رتبة لتر لتر فهو ينبع من جميع الفتحات والحوالى.

$$\text{مجال الصوت المسوغ} \quad 2000\text{Hz} \leq f \leq 15\text{kHz}$$

$$\text{الشدّة الصوتية للرجوية} \quad L = 10 \ln(I/I_0) \text{ W.m}^{-2}$$

فعل دوبلر

يسعى فعل دوبلر التغير في اتوات الموجة الصوتية الناتجة عن حركة المسمع أو حركة المراقب أو حركة الاشخاص

$$\text{إذا كان} \quad f_0 \text{ و} \quad v_0 \text{ توادر وسرعة المسمع} \quad v_0 \text{ توادر}$$

وسرعة المراقب يكون لدينا في جميع الحالات

الأمواج الكهرومغناطيسية

الأمواج المغزبية هي امواج كهرومغناطيسية توادراتها عالية $(300\text{kHz} \leq 300\text{GHz})$

تنتشر في الفراغ وفي الهواء بسرعة الضوء طول موجتها $\lambda = c/f$ تراویح بين 1km و 1mm

تواير للامواج الكهرومغناطيسية يساوي توادر الاشارة الكهربائية الناتجة عنها

$$u(t) = u_0 \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

تضمين السعة U_m تتم تغيرات الإشارة المضمنة

ولهذا الغرض وبواسطة دائرة كهربائية تضاعف التوتر الجيبى U ذو التواتر العالية المحمولة من طرف التوتر U_0 (دوالواتر المخصوص) للإشارة المضمنة إلى توتر الفارق المستمر U

تغليف التوتر المضمن يمكن على شكل إشارة مضمينة تكون التضمين جيد إذا كانت نسبة التضمين

$$m = \frac{U}{U_0} < 1$$

عند استقبال الإشارة المضمنة


يكون تواتر التجاويف لدائرة الترسيب

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

نزع التضمين

مستقل راديو بسيط مضمّن بالسعة يحتوي على :

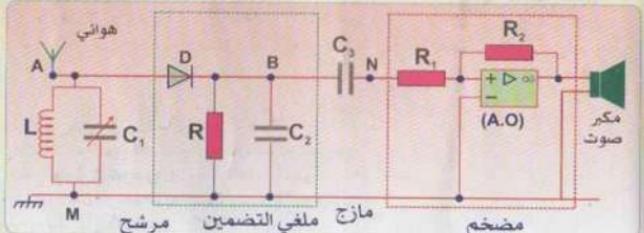- هادئ : يستقبل جميع الموجات الكهرومغناطيسية
- مرشح يحتوي على دائرة LC لازالت التضمين ولانتقاء الإشارة
- دائرة متوازية RC التي تحذف الموجة الحاملة
- مكثف لازج : يأخذ المركبة المضمنة
- مضمّن : يمكن من مقاومتين ومضخم تطبيقي سماكة أو مكر صوت



قياس الزمن

اهتم الانسان منذ القدم بالزمن وقياسه فاستعمل لقياسه تكرار بعض الظواهر الطبيعية مثل تعابق الليل والنهر مراحل القمر الحصول الأربع و من 3000 سنة ق م بدأ تقويم الزمن

اجهزه قياس الزمن استعملها الانسان



تعريف الثانية : هي زمن 9192631770 دورة للاشعاع الموقفي للانتقال بين مستويين للطاقة لذرة السبيرون 133 الساكنة عند 0°K

التحولات النووية

$$A = Z + N$$

$$A \quad Z$$

- الرقم الكتلي: هو عدد البروتونات في النواة
- الرقم الذري: هو عدد البروتونات في النواة ويساوي رقم الشحنة.

نظائر العنصر: لها نفس العدد من البروتونات وتحتاج في العدد الكتلي بسبب اختلاف عدد النيوترونات
قوانين انحفاظ مادلة التفاعل النووي:
1- انحفاظ العدد الشحني Z قبل وبعد التفاعل
2- انحفاظ عدد النويات A قبل وبعد التفاعل
3- انحفاظ الطاقة الكلية

أنواع التحولات النووية التقافية

النشاط الانشعاعي (α) النشاط الانشعاعي (β) النشاط الانشعاعي (γ)
 $Z^2 X^8 \rightarrow Z^2 Y^7 + e^- + \gamma$ $Z^2 X \rightarrow Z^2 Y + e^- + \gamma$ $Z^2 X \rightarrow Z^2 Y + e^- + \gamma$

قوانين التفكك الانشعاعي والذياقية الانشعاعي

النشاط A لعنيدة مشعة هو عدد التفككات
في الثانية ويقيس بالبيكيلر Bq

$\tau = \frac{1}{\lambda}$ $A = -\frac{dN}{dt} = \lambda \cdot N$
ناتي الزمن مدة نصف العمر $t_{1/2}$ هو المدة التي يتناقص

فيها النشاط إلى الصفر
يتناقص عدد النوى المشعة أسيًا مع الزمن

$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} = N_0 e^{-\lambda t} \rightarrow \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda \cdot t$
يتناقص النشاط أسيًا مع الزمن

$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t} \rightarrow \ln \frac{A}{A_0} = -\lambda \cdot t$
العلاقة بين الزمنين $t_{1/2}$ و $t_{1/2} = \tau \ln 2 = \ln 2 / \lambda$

تاريخ عمر عنيد ذات نشاطها λ
 $t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{A_0}{A} = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_0}{N}$

التفاعلات النووية

الاكترون فولط $E = mc^2$

$1eV = 1.6 \times 10^{-19} J$

النفس في الكتلة $D_m = [Zm_p + (A-Z)m_n] - m_e > 0$

طاقة ربط النواة $E_i = [Zm_p + (A-Z)m_n] - m_e \cdot c^2 > 0$

تفاعل الاشتراك ينتج عن تقاسم نواة ثقيلة إلى نوافير خفيفات عند قذفها بنيوترون


تفاعل الالتحام ينتج عن التحام نوافير خفيفات للحصول على نواة أثقل

تفاعل الانشطار $H + ^1H \rightarrow ^3He + ^4He + ^{10}Ba + ^{36}Kr + 3^n + U + ^{14}N \rightarrow ^{10}Ba + ^{36}Kr + 3^n$

المحصلة المكافئة لتفاعل نووي $Q > 0$

الثنائي القطب

توجيه الدارة RC

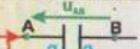

$$q_A = -q_B$$

المكتفة تتكون المكتفة من لبوسين يفصل بينهما عازل
عندما نطبق تدريجياً U_{AB} بين البوسين تشحن المكتفة
العلاقة $q(t) = C \cdot U$ بين U و q

$$i(t) = C \frac{du}{dt}$$

العلاقة

المكتفة

بين i و q

قانون جمع التوترات $R C$ قانون جمع التوترات

الثنائي القطب

$$K \rightarrow 2$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = 0$$

المعادلة التفاضلية

$$u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

حل المعادلة التفاضلية


$$K \rightarrow 1$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau} = E$$


المعادلة التفاضلية

$$u_c(t) = E(1 + e^{-\frac{t}{\tau}})$$


حل المعادلة التفاضلية

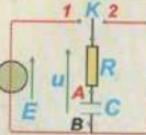

مخطط تطور كمية متغيرات الشحن

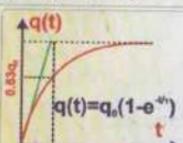

مخطط تطور كمية متغيرات التدريج

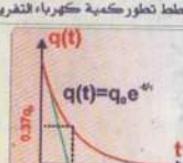

مخطط تطور شدة تيار التفريغ

ـ

ـ

ـ

ـ

الحركة الدائرية المتذبذبة

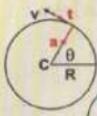

نواتر الحركة	دور الحركة	العلاقة بين v و R	السرعة الزاوية
$f = 1/T$	$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}$	$v = R\omega$	$\omega = d\theta/dt$




القوة الجاذبة المركزية

$$F = ma = m \frac{v^2}{R}$$

$$a = a_r = \frac{v^2}{R}$$

حركة الكواكب والأقمار الصناعية

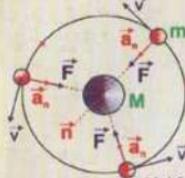


$$m r = R_r + z \quad a_r = g = \frac{GM}{r^2} \rightarrow F = G \frac{M_m}{r^2}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{دور القمر} \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \quad \leftrightarrow \quad T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}$$

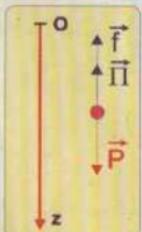
دور الحركة هو اللدنة الزمنية اللازمة لكي يكمل القمر الصناعي دورة كاملة
تطبيق قوانين ثبوت



$$f = kv$$

$$f = k \cdot v^2$$

منحنى تطور السرعة بدلالة الزمن

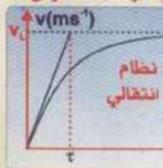

الاهتزازات الكهربائية الحرجة

نظام التفريغ في الدارة

الظاهرة في الوضع 2 شحنة المكثفة تغير دوريا في الوسادة ولالاحظ عدة نظم للتفريرغ

$$\text{المعادلة التقاضية للحركة} \quad m \frac{dv}{dt} = m.g(1 - \frac{P}{P_0}) - f$$

حل هذه المعادلة التقاضية في النظام الدائم بصيغ


$$f = kv \quad \text{في حالة} \quad v_i = \frac{g}{k}(P_0 - P_i)V \quad \text{ومنه} \quad a = \frac{dv}{dt} = 0$$

$$v_i = \sqrt{\frac{g}{k}(P_0 - P_i)V} \quad \text{بكون الحل}$$

وفي حالة $f = kv^2$ طبقاً على مدار

الظاهرة في الوضع 2 شحنة المكثفة تغير دوريا في الوسادة ولالاحظ عدة نظم للتفريرغ

الظاهرة K مفتوحة - فتح التيار

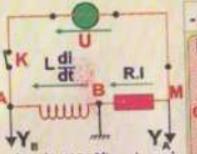

الظاهرة K مفتوحة - فتح التيار



الظاهرة K مغلقة - ثبيت التيار



الظاهرة K مفتوحة - ثبيت التيار

المعادلة التقاضية	حل المعادلة التقاضية
$i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$	$\tau = \frac{L}{R}$
$i(t) = I_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$	$I_0 = \frac{U}{R}$

عند فتح التيار $i(t) = 0$ $\Rightarrow t = \infty$
الطاقة في وشيعة $|a| = \tan \alpha = I_0/\tau$
لتطور جملة ميكانيكية

الرجح للدراسة حركة جملة ميكانيكية لابد من اختبار مرجم. غاليليو
القانون الأول لنيوتون . مبدأ العطالة .

في معلم غاليلي $\|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 $\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
 $\|\vec{a}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
موجاته $\vec{OM}(t) = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}k$
 $v(t) = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}k$
 $a(t) = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}k$

القانون الثاني لنيوتون . مبدأ الأفعال المترادفة . عندما يؤثر جسم A على جسم B بقوته F_{AB} فإن الجسم B يؤثر على الجسم A بقوته F_{BA} حيث

$$F_{AB} = F_{BA} = G \frac{m_A m_B}{r^2} \quad F_{AB} = -F_{BA}$$

القانون الثاني لنيوتون في معلم غاليلي فإن $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}$

دراسة حركة كوكب حول الشمس

درس حركة الكواكب حول الشمس في مرجم هليو مركري

قوانين كيلر

القانون الأول في معلم هليو مركري مسارات الكواكب

قطعوا ناقصية مركز الشمس يشكل أحد محارقها

القانون الثاني إن المساحات الموسوعة من طرف الشعاع الذي يربط مركز الشمس بمركز الكوكب متقاربة خلال نفس الزمن

القانون الثالث يتاسب مرجم دور الكوكب طرداً مع مكعب نصف قطر المحور الكبير لمساره


$$\frac{T^2}{a^3} = K$$

الانتشار لـ شارة

الانتشار موجة ميكانيكية متقدمة

الوحة الميكانيكية هي ظاهرة انتشار اضطراب ميكانيكي في وسط من دون انتقال للمادة

موجة عرضية مدعى الانتشار

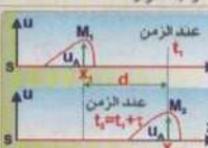

مثال انتشار موجة على سطح الماء

الوحة العرضية إذا كان الاضطراب عمودي على منحني الانتشار

الوحة الطولية إذا كان الاضطراب موازي لمنحني الانتشار

خواصها - تشتت الوحة من الماء إلى جميع أجزاء الوسط

انتشار موجة في وسط ينبع منه انتقال الطاقة والمعلومات

التاخر الزمني τ

سرعة الانتشار

تنطلق بطيئاً

للوحة وسوس الانتشار

- سرعة الانتشار العرضي تختلف عن سرعة الانتشار الطولي في نفس الوسط

تستخدم الشارة لبيان تجربة حركة انتشار الاصطرباب بوسط الانتشار

الوحة الميكانيكية المتقدمة الدورية

تكون وحة دورية إذا تكررت معاينة خلال لنفسها فترات زمنية متساوية إذا كان تشهد الوسط

دالة جيبية لزمن فن الوحة المتقدمة الدورية جببية

$T=1/\omega$ حيث

$y=f(t)=f(t+nT)$ حيث

$y=f(t)=\cos(\omega t+\varphi)$

الدور، ω التواتر يعنيان الوحة فيما لا يتعلّقان بوسط

الانتشار

الدورية المكانية $y=f(x)=(x+n\pi)/\lambda$ حيث

$y=f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$

λ طول الموجة τ سرعة الانتشار يتعلّقان بوسط الانتشار

ال maksas الاصطرباب بعد نهاية الوسط يمكنه انتشار

نهاية مقيدة عكس جهة الاصطرباب الوارد

نهاية مطلقة نفس جهة الاصطرباب الوارد

ترافق مع جهاز بعد التلاقي تختطف كل

موجة بخصائصها - سرعة التواتر السمة

نقطة تهتز على تواقيع

نقطة تهتز على تعاكس

الوسط المبدى

عندما تكون سرعة انتشار الوحة مرتبطة بتوترها يكون الوسط مبدداً

$L=K\lambda/2$


$\Delta x=K\lambda/2$

عندما تكون سرعة انتشار الوحة مرتبطة بتوترها يكون الوسط مبدداً

نظام شبه دوري $R>0$

نظام دوري $R=0$

نظام دوري $R=0$

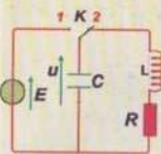

نظام لادوري $R>>1$

نظام لادوري $R>>1$

نظام لادوري $R>>1$

الطاقة الكهرومغناطيسية

المعادلة التفاضلية العامة للتطور الشحنة في الدارة

المعادلة التفاضلية لتطور الشحنة للدارة

حل المعادلة التفاضلية $q(t) = q_0 \cos(\frac{2\pi}{\tau_0} t + \varphi)$

علاقة $U(t)$ و $U(t)$

تجدد الاهتزازات

لتجنب تجدد الاهتزازات في الدارة RCL يدخل في الدارة جهاز الكهروبيك يكافئ مولد يسمى بمذوبون

الطاقة الصالحة بعمل جول في الدارة وتصبح الدارة الجديدة مكافئة لدارة

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{L/C}$$

$$I(t) = dq/dt = -Q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$U(t) = q(t) = Q_0 C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

RCL في الدارة

يجب تجنب تجدد الاهتزازات في الدارة

لتجنب تجدد الاهتزازات في الدارة

RLC يدخل في الدارة جهاز الكهروبيك يكافئ مولد يسمى بمذوبون

الاهتزازات القسرية الميكانيكية والكهربائية

الاهتزازات القسرية الميكانيكية

يفرض المولد دور اهتزازاته على الدارة

ويؤثر ذلك على سعة الجملة المقاومة RLC فإذا

وصلت الشدة إلى قيمة عظمى تقول أن الدارة في

في حالة تجاوب كهربائي

خصوصيات التجاوب

الشريط الناشف $\Delta f = f_0 - f$ هو مجموع

النوتورات والتي من أجلها يكون

معامل الجودة

يعبر عن مدى استجابة الجملة

الرنانة للجملة المفرضة

$Q = \frac{\Delta f}{f_0} = \frac{\Delta \omega}{\omega_0}$

$Q = \frac{f_0}{f} = \frac{\omega_0}{\omega}$

يعبر عن مدى استجابة الجملة

الرنانة للجملة المفرضة


$Q = \frac{R}{R+S}$

جملة مفرضة

جملة متحركة

حملة متحركة


حملة متحركة

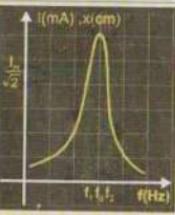

أكبر التجاوب حاد

أصغر التجاوب أقل حدة

صغير جداً والتجاوب

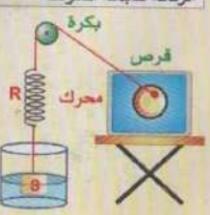

محرك

بكرة

قرص

أختي / أخي

إن إستفدت من هذا الملف فالرجاء أن تدع لي وللمؤلف بالخير
و النجاح و المغفرة